

Potencjometr R jest elementem regulowanym.

Można go zastąpić schematem zastępczym składającym się z dwóch rezystorów R1 i R2.

Przyjmij, że  $R=10\text{k}\Omega$

Przyjmij, że  $U_{we}=5\text{V}$

Oblicz brakujące wartości

R1	R2 [W]	Uwy [V]
5k		
	5k	
1k		
	1k	
10k		
	10k	
100		
	200	
		1
		2
		2,5
		3
		4
		5

